

5. En d duire l'expression de l'intensit  du courant I .

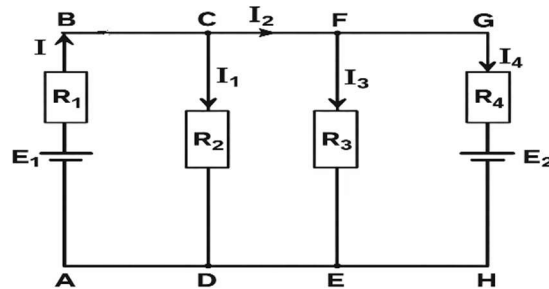


Figure. 6

On donne :

$$E_1 = 5V, E_2 = 2V, R_1 = 1\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = R_4 = 3\Omega.$$

Exercice 4 :

En utilisant les lois de Kirchhoff, d terminer, en fonction des  l ments du montage, les intensit s I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 dans chaque branche du r seau suivant :

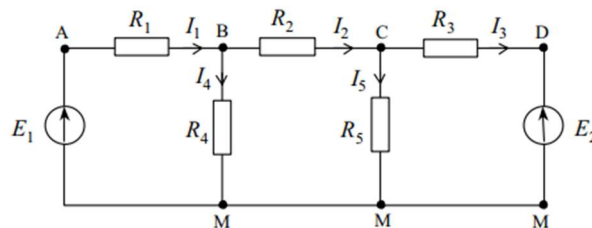


Figure. 7

On donne :

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{ k}\Omega, R_4 = R_5 = 2\text{ k}\Omega, E_1 = 10\text{ V et } E_2 = 20\text{ V}$$

Exercice 5 :

Soit le circuit de la figure (8) :

- Utilisez le diviseur de tension afin d'exprimer U_3 et U_1 en fonction de E et les r sistances R_1, R_2, R_3 et R_4 .
- Utilisez le diviseur de courant pour exprimer I_3 et I_4 en fonction de I, R_3 et R_4 .

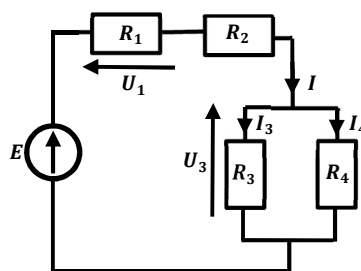


Figure. 8

On donne :

$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 5\Omega, R_4 = 15\Omega$$

$$E = 5V.$$